

单周期 cpu 设计文档

王郁含 16182672

目录

一、 设计与测试说明

二、 CPU 设计文档

1) 模块规格设计

2) 数据通路设计

3) 控制器设计

4) 测试程序

三、 思考题

一、 设计与测试说明

- 处理器应支持指令集为：{addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, jal, jr, nop}。
- addu, subu 可以不支持溢出。
- 处理器为单周期设计。
- 不需要考虑延迟槽。
- 顶层文件为 mips.v，接口定义如下：

表 1 模块接口定义

文件	模块接口定义
mips.v	<pre>module mips(clk,reset); input clk; //clock input reset; //reset</pre>

二、 模块规格

1. IFU（取指令单元）

- 包括 PC（程序计数器）、IM（指令存储器），及相关逻辑。
- IM 容量为 4KB（32bit×1024 字）。
- 端口定义：

表 2 IFU 端口定义

信号名	方向	描述
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号
[31:0]EXT	I	32 位偏移量
BEQOp	I	转移指令信号
BEQZero	I	转移比较判断信号
JALOp	I	跳转判断信号
JROp	I	跳转至寄存器判断信号
[31:0]JRAdd	I	跳转至寄存器的目标地址
[31:0]PC	O	当前 PC 值
[31:0]PC4	O	下一个 PC 值
Instr	O	32 位指令信号

- 功能描述：

表 3 IFU 功能描述

功能	功能描述
复位清零	当 Reset 上升沿时将 PC 置为 0x00003000，如果时钟上升沿到来时信号仍有效，则仍然置零

取下一条地址上的指令	当时钟上升沿到来且跳转控制失效时，PC + 4 以获取下一地址，使 IM 读取下一条指令
转移至对应地址获取指令	当时钟上升沿到来且转移控制有效，即为 BranchE 和 zero 均为 1 时，使 PC + 4 + sign_extend(offset 0 ²)以转移至目标地址获取该地址内指令
跳转至对应地址获取指令	当时钟上升沿到来且跳转控制有效，即为 jump 为 1 时，跳转至 31..28 target 地址获取其中指令
跳转至寄存器中地址取指令	当时钟上升沿到来且跳转至寄存器控制有效，即为 jr 为 1 时，跳转至 Addr 地址获取其中指令

2. GRF（通用寄存器组）

- 用 32 个具有写使能的寄存器实现。
- 0 号寄存器保持为 0。
- 端口定义：

表 4 GRF 端口定义

信号名	方向	描述
[4:0]RA1	I	读取寄存器 1
[4:0]RA2	I	读取寄存器 2
[4:0]WA	I	写入寄存器地址
[31:0]WD	I	写入数据
Reset	I	复位信号
clk	I	时钟信号
RWE	I	写使能信号
[31:0]PC	I	当前指令信号
[31:0]D1	O	读取数据 1
[31:0]D2	O	读取数据 2

- 功能描述：

表 5 GRF 功能描述

功能	功能描述
复位清零	当 Reset 上升沿时，将所有寄存器清零，如果时钟上升沿到来时信号仍有效，则仍然置零

读取寄存器中的数据	当时钟上升沿到来且写使能 WE 失效时，读取 RA1 和 RA2 两个对应号的寄存器中的数据并分别输出至 RD1 和 RD2
读取寄存器中的数据并将数据写入寄存器	当时钟上升沿到来且写使能 WE 有效时，读取 RA1 和 RA2 两个对应号的寄存器中的数据并分别输出至 RD1 和 RD2 同时将 WD 的数据写入 WA 对应号的寄存器

3. ALU（算术逻辑单元）

- 提供 32 位加、减、或运算及大小比较功能。
- 可以不支持溢出。
- 端口定义：

表 6 ALU 端口定义

信号名	方向	描述
[31:0] A	I	32 位被运算数据
[31:0] B	I	32 位被运算数据
[1:0] ALUOp	I	功能选择信号 00:加运算 01:减运算 10:按位或运算 11:BEQ 比较
[31:0] ALUOut	O	计算结果
BEQZero	O	比较 A、B，相等时为 1

- 功能描述：

表 7 ALU 功能描述

功能	功能描述
加运算	$ALUOut = A + B$
减运算	$ALUOut = A - B$
按位或运算	$ALUOut = A B$
相等比较	if(A == B) BEQZero = 1

4. DM（数据存储器）

- DM 容量为 4KB（32bit×1024 字）。
- 端口定义：

表 8 DM 端口定义

信号名	方向	描述
[4:0] Add	I	访问的地址
[31:0] WD	I	写入地址的数据
DWE	I	写入使能端
DRE	I	读取使能端
Reset	I	复位信号
Clk	I	时钟信号
[31:0] RD	O	读取地址的数据

- 功能描述

表 9 DM 功能描述

功能	功能描述
复位清零	当 Reset 上升沿时，将所有地址清零，如果时钟上升沿到来时信号仍有效，则仍然置零
写入地址	当时钟上升沿且 WE 为 1 时在 Addr 所指地址中写入 WD 所代表数据
读取地址	当时钟上升沿且 RE 为 1 时将 Addr 所指地址中的数据读出至 RD

5. EXT(位数扩展器)

- 端口定义：

表 10 EXT 端口定义

信号名	方向	描述
[15:0] Imm	I	16 位立即数/偏移量输入
[1:0]EXTOp	I	EXT 控制端： 00：无符号扩展 01：有符号扩展 10：有符号扩展+左移两位 11：左移 16 位
[31:0] EXT	O	扩展后的 32 位立即数/偏移量输出

- 功能描述：

表 11 EXT 功能描述

功能	功能描述
无符号扩展	将 16 位输入进行无符号扩展至 32 位
有符号扩展	当指令为 sw/lw 时，对 16 位输入进行有符号扩展至 32 位
有符号扩展+左移两位	当指令为 beq 时，对 16 位输入进行有符号扩展至 32 位
左移 16 位	当指令为 lui 时，将 16 位输入扩展至 32 位后移至高 16 位

三、 控制器设计

表 12 控制信号

func	100001		100011		001000	n/a			
op	000000	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000011
指令	addu	subu	jr	ori	lw	sw	beq	lui	jal
WAOp	01	01	x	00	00	x	x	00	10
WDOp	00	00	x	00	01	x	x	00	10
BEQOp	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ALUBOp	1	1	x	0	0	0	1	0	x
EXTOp	x	x	x	00	01	01	10	11	x
RWE	1	1	0	1	1	0	0	1	1
DWE	0	0	0	0	0	1	0	0	0
RE	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JALOp	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JROp	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ALUOP	Add00	Subtract01	x	Or10	Add00	Add00	Cmp11	Add00	x

四、 测试程序

35080001
35290002
354a0004
356b0064
34000084
3c120005
3c130004
026a9821
0253a023
36100000
37390020
ae0b0000
01695821
016b5821
01685823
020a8021
12190003
01084021
026b9823
08000c0b
02108023
36100018
8e110008
0c000c1c
3c140005
00000000
00000000
1000fffe
8e150000
020a8023
12000001
08000c1c
03e00008

Mars 中等效 MIPS 指令:

```
1  ori $8, $8, 1
2  ori $9, $9, 2
3  ori $10, $10, 4
4  ori $11, $11, 100
5  ori $0, $0, 132
6  lui $18, 5
7  lui $19, 4
8  addu $19, $19, $10
9  subu $20, $18, $19
10 ori $16, $16, 0
11 ori $25, $25, 32
12  jump_label1:
13  sw $11, 0($16)
14  addu $11, $11, $9
15  addu $11, $11, $11
16  subu $11, $11, $8
17  addu $16, $16, $10
18  beq $16, $25, beq_label1
19  addu $8, $8, $8
20  subu $19, $19, $11
21  j jump_label1
22  beq_label1:
23  subu $16, $16, $16
24  ori $16, $16, 24
25  lw $17, 8($16)
26  jal jal_label
27  lui $20, 5
28  nop
29  beq_label2:
30  nop
31  beq $0, $0, beq_label2
32  jal_label:
33  lw $21, 0($16)
34  subu $16, $16, $10
35  beq $16, $0, return
36  j jal_label
37  return:
38  jr $31
```

期望输出

```
$ 8 <= 00000001
$ 9 <= 00000002
$10 <= 00000004
$11 <= 00000064
$18 <= 00050000
$19 <= 00040000
$19 <= 00040004
$20 <= 0000fffc
$16 <= 00000000
$25 <= 00000020
*00000000 <=
00000064
$11 <= 00000066
$11 <= 000000cc
$11 <= 000000cb
$16 <= 00000004
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000002
$19 <= 0003ff39
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*00000004 <=
000000cb
$11 <= 000000cd
$11 <= 0000019a
$11 <= 00000198
$16 <= 00000008
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000004
$19 <= 0003fda1
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*00000008 <=
00000198
$11 <= 0000019a
$11 <= 00000334
$11 <= 00000330
$16 <= 0000000c
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000008
```

```
$19 <= 0003fa71
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*0000000c <=
00000330
$11 <= 00000332
$11 <= 00000664
$11 <= 0000065c
$16 <= 00000010
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000010
$19 <= 0003f415
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*00000010 <=
0000065c
$11 <= 0000065e
$11 <= 00000cbc
$11 <= 00000cac
$16 <= 00000014
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000020
$19 <= 0003e769
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*00000014 <=
00000cac
$11 <= 00000cae
$11 <= 0000195c
$11 <= 0000193c
$16 <= 00000018
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000040
$19 <= 0003ce2d
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*00000018 <=
0000193c
$11 <= 0000193e
$11 <= 0000327c
$11 <= 0000323c
```

```
$16 <= 0000001c
beq $16, $25, 3 不转移
$ 8 <= 00000080
$19 <= 00039bf1
j 0x0000302c 跳转至
sw $11, 0($16)
*0000001c <=
0000323c
$11 <= 0000323e
$11 <= 0000647c
$11 <= 000063fc
$16 <= 00000020
beq $16, $25, 3 转移至
subu $16, $16, $16
$16 <= 00000000
$16 <= 00000018
$17 <= 00000000
$31 <= 00003060
jal 0x00003070 跳转至
lw $21, 0($16)
$21 <= 0000193c
$16 <= 00000014
beq $16, $0, 1,不转移
$21 <= 00000cac
$16 <= 00000010
beq $16, $0, 1,不转移
$21 <= 0000065c
$16 <= 0000000c
beq $16, $0, 1,不转移
$21 <= 00000330
$16 <= 00000008
beq $16, $0, 1,不转移
$21 <= 00000198
$16 <= 00000004
beq $16, $0, 1,不转移
$21 <= 000000cb
$16 <= 00000000
beq $16, $0, 1,转移至
jr $31
$20 <= 00050000
```


五、 思考题

1. 根据你的理解，在下面给出的 DM 的输入示例中，地址信号 addr 位数为什么是[11:2]而不是[9:0]？这个 addr 信号又是从哪里来的？

答：因为地址信号是 4 的整数倍，而存的时候是+1 而不是+4，所以后两位可以不看。Addr 来源是 aluout，也就是偏移量+寄存器读出的第一个值。

2. 在相应的部件中，reset 的优先级比其他控制信号（不包括 clk 信号）都要高，且相应的设计都是同步复位。清零信号 reset 是针对哪些部件进行清零复位操作？这些部件为什么需要清零？

答：对寄存器，pc，dm。因为他们是被修改的。所以 reset 时候都要 reset。反之 im 就不需要。

3. 列举出用 Verilog 语言设计控制器的几种编码方式（至少三种），并给出代码示例。

答：

第一种：

```
If(R_format) begin
    .....
end else if(beq) begin
    .....
end
.....
```

第二种：

```
assign R_format = .....;
assign beq = .....;
.....
```

第三种：

```
`define R_format .....
`define beq .....
.....
```

4. 根据你所列举的编码方式，说明他们的优缺点。

答：第一种通过分支语句实现，优点在于逻辑清晰，但由于分支语句需要放在 always 语句块中，会导致控制信号变成一个没有时钟的时序电路；第二种优点在于其满足组合逻辑的特点，即输出一直与输入有关，缺点在于需要大量的导线。第三种可以将每一种/条指令作为一个状态使用，在每种状态下相关信号变动可一目了然。

5. C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持 C 语言，MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi 与 addiu 是等价的，add 与 addu 是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

答：addi 和 add 指令执行时会有一步判断临时值的 temp32 是否等于 temp31，即判断是否有符号位溢出，若符号位在 32 位且不在 31 位时，则说明溢出，在不考虑溢出位时，通过 add 或 addi 计算出的 temp31..0 和通过 addu 或 addiu 计算出的 temp31..0 是相同的，所以 add 和 addu 等价，addi 和 addiu 等价。

6. 根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

答：单周期 cpu 控制简单，逻辑清晰，不存在冲突。但是单条指令执行时间较长，效率低。

7. 简要说明 jal、jr 和堆栈的关系。

答：jal 指令实现进栈，jr 实现出栈。